

2019 年中考总复习单元评价卷·物理(八)

探究简单电路 探究欧姆定律

题号	一	二	三	四	总分	累分人
得分						

说明:本卷分基础部分和实验部分,共四大题 26 小题,满分 100 分,考试时间为 90 分钟。


命题 视角

中考对接点	摩擦起电,电路的组成及连接方式,电流、电压表的使用,串联和并联电路中电流、电压的规律,滑动变阻器的原理,欧姆定律及其应用
单元疑难点	动态电路分析,实验探究欧姆定律及欧姆定律的应用


基础部分

一、填空题(共 20 分,每空 1 分)

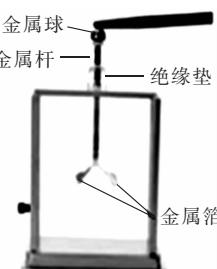
- 19 世纪 20 年代,德国物理学家_____进行了大量的实验总结出导体中电流跟电压和电阻之间的定量关系,为了纪念他,人们将他的名字命名为_____的单位。
- 华灯初上,街道两旁的路灯亮起,路灯之间是_____的。回到家里,按下开关家里的电灯亮起,开关与所控制的电灯之间是_____的。(均选填“串联”或“并联”)
- 如图所示,用毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器金属球,看到验电器两片金属箔张开,是根据同种电荷相互_____. 橡胶棒与毛皮摩擦起电,其实质是_____从一个物体转移到另一个物体。



第 3 题图

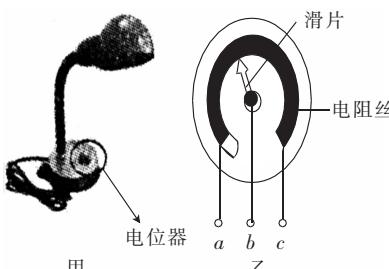


第 6 题图

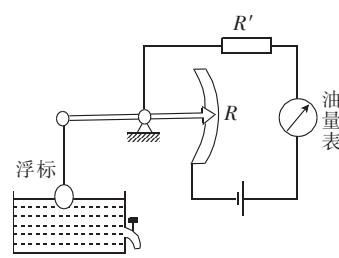


第 7 题图

- 当导体两端的电压为 3 V 时,通过的电流为 0.2 A,则该导体的电阻是_____Ω;当它两端电压变为 0 V 时,该导体的电阻是_____Ω。
- “节能环保”是当今世界的主题,电动汽车具有零排放的特点。给电动汽车蓄电池充电时,蓄电池相当于_____;当汽车行驶时,蓄电池相当于_____。(均选填“电源”“用电器”或“开关”)
- 如图甲所示为可调节亮度的台灯,如图乙所示为其用于调亮度的电位器结构图,a、b、c 是它的三个接线柱,将 b、c 接入电路,滑片顺时针转动时,接入电路的电阻_____,台灯的亮度_____。(选填“变大”“变小”或“不变”)
- 如图所示的是自动测量油箱油量的装置图,其中 R' 是定值电阻,R 是弧形变阻器,它的金属滑片是金属杠杆的一端。其中油量表是由_____改装而成的,当油量下降时,通过电路的电流_____。(选填“变大”“变小”或“不变”)
- 如图所示,使灯 L₁ 和灯 L₂ 组成并联电路,且闭合开关 S 后两灯均发光,则图中①是_____。


图中②是_____。(均选填“电源”“电流表”或“电压表”)

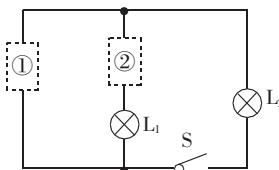

第8题图

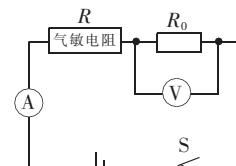

第9题图

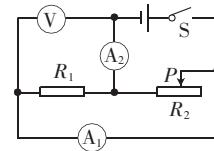

第10题图

9. 小明为家里安全使用天然气,设计了一个天然气泄漏检测电路原理图,如图所示。电源电压恒定不变, R_0 为定值电阻,R为气敏电阻,其阻值随天然气浓度的增大而减小。则当天然气浓度增大时,电压表的示数_____ ,电流表的示数_____。(均选填“变大”“变小”或“不变”)


10. 如图所示,电源电压不变,闭合开关,当滑动变阻器滑片向左移动时,电压表示数与电流表A₂示数的乘积_____ ;电压表示数与电流表A₁示数的比值_____。(均选填“变大”“变小”或“不变”)

二、选择题(共26分,把你认为正确的选项序号填写在题后的括号内。第11~16小题,每小题只有一个正确选项,每小题3分;第17、18小题为不定项选择,每小题有一个或几个正确选项,每小题4分,全部选择正确得4分。不定项选择正确但不全得1分,不选、多选或错选得0分)

11. 下列学习用品中,正常情况下属于导体的是 ()

A. 橡皮擦 B. 铅笔芯 C. 塑料直尺 D. 草稿纸

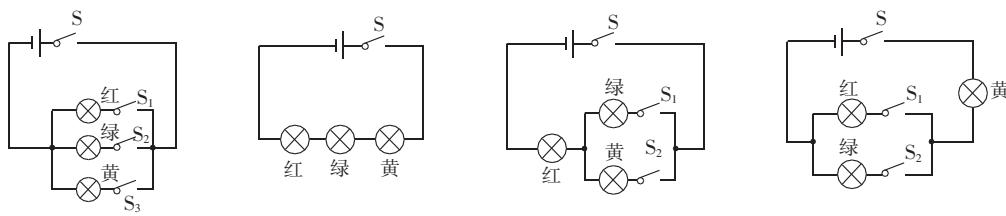12. “珍爱生命,安全出行!”过交通路口时要遵守“红灯停、绿灯行、黄灯等”的规则。兴趣小组的同学通过观察画出了如图所示的交通信号灯模拟电路图。其中符合实际的是 ()



A

B

C

D

13. 甲、乙、丙三个带电的轻质小球相互作用情况如图所示,已知乙带负电,则下列判断正确的是 ()


A. 甲带正电,丙带正电
B. 甲带正电,丙带负电
C. 甲带负电,丙带正电
D. 甲带负电,丙带负电

14. 如图所示的电路,电源电压保持不变。闭合开关S,滑片P由中点逐渐向右移动的过程中 ()


A. 电压表V₂的示数变小
B. 电流表A的示数不变
C. 电压表V₁示数与电流表A示数的比值变大
D. 电压表V₁示数与电压表V₂示数的差值不变

15. 下列有关说法正确的是 ()

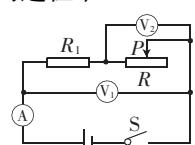A. 电路两端有电压,电路中一定有电流
B. 影响电阻大小的因素只有材料和长度
C. 金属导体中电流方向跟自由电子定向移动方向一致
D. 物理学规定,正电荷的定向移动方向为电流方向




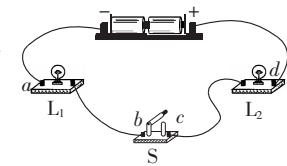16. 如图所示为小明连接的电路,他检查导线连接无误后,闭合开关S,发现两灯均不发光,于是他用一根导线分别连接到ab、bc、cd和ac两点,灯L₁、L₂均不发光,再用导线连接到bd两点时,灯L₁发光,L₂不发光,由此判定电路的故障是 ()




- A. 灯L₁与开关S均断路
B. 灯L₂与开关S均断路
C. 灯L₁与开关S均短路
D. 灯L₂与开关S均短路

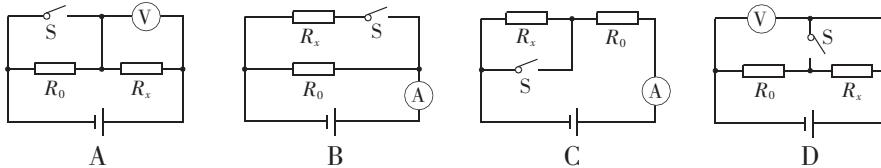17. 如图所示,R₀为已知阻值的定值电阻,下列电路中能测出未知电阻R_x阻值的是 ()



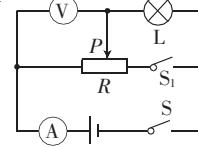
18. 如图所示,电源电压恒为18 V,灯泡L标有“6 V 3 W”字样(不计温度对灯丝电阻的影响),滑动变阻器R最大阻值为100 Ω,电压表量程为“0~15 V”,电流表量程为“0~0.6 A”。在电路安全的情况下,下列判断正确的是 ()
- A. 灯泡L正常发光时的电阻为12 Ω
B. 只闭合开关S,滑动变阻器允许接入电路中的阻值范围是24 Ω~60 Ω
C. 只闭合开关S,该电路的最大功率是10.8 W
D. 将滑片P移到R的最左端,闭合开关S、S₁,电压表示数是18 V,电流表示数是1.68 A





三、简答与计算题(共26分,第19小题5分,第20小题6分,第21小题7分,第22小题8分)

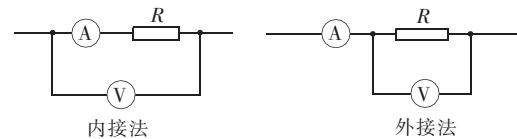19. 在伏安法测电阻的实验中,可以有以下两种测量方法,分别叫内接法和外接法,如图所示。电流表与电压表都有电阻,它们的电阻叫内阻,电流表的内阻非常小,约为0.05 Ω,所以在电学实验中,它的内阻常常忽略不计;电压表的内阻非常大,约为10 kΩ,连入电路中通过它的电流很小,所以在电学实验中通过它的电流常常忽略不计。但在实际测量中这些忽略不计的物理量却使测量结果产生误差。

博涵同学测量阻值约为5 Ω的定值电阻的阻值,为了减小实验误差,应选择哪种方法?测得的电阻值比真实值偏大还是偏小?请根据欧姆定律解释测量结果偏大或偏小的原因。



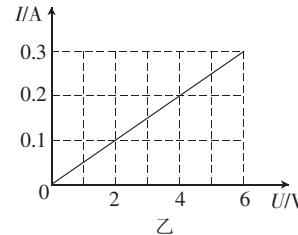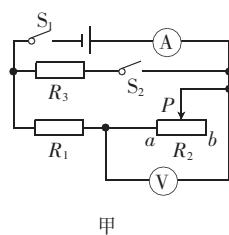
20. 如图所示,甲为电路的连接情况,电源电压为12 V且恒定不变,R₁=20 Ω,R₂为滑动变阻器,图乙为R₃的I-U图象。当S₁闭合,S₂断开,滑片P在b端时,电压表示数为8 V。求:





- (1) 电阻 R_3 的阻值。
- (2) 滑动变阻器 R_2 的最大阻值。
- (3) 当 S_1 、 S_2 均闭合,且滑片 P 在 a 端时,电流表的示数。

21. 如图所示的电路中,电源电压不变, R_1 是定值电阻, R_2 是最大阻值为 20Ω 的滑动变阻器。闭合开关 S ,滑动变阻器的滑片 P 在最左端时,电流表的示数为 I_1 ;移动滑片 P 至最右端时,电流表的示数为 I_2 ,电压表示数为 $6V$ 。若 $I_1 : I_2 = 4 : 3$ 。求:

- (1) 定值电阻 R_1 的阻值。
- (2) 电源电压。

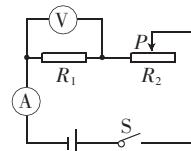

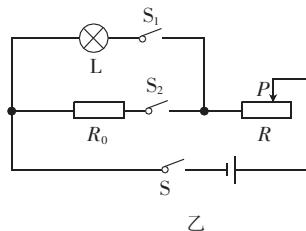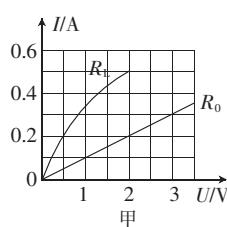22. 如图甲所示的是定值电阻 R_0 和标有“ $2V 1W$ ”的灯泡 L 的 $I-U$ 图象。将它们接入如图乙所示的电路,其中电源电压不变,滑动变阻器 R 的最大阻值为 8Ω 。当只闭合开关 S 、 S_1 ,滑片 P 移到最右端时,灯泡 L 正常发光。



- (1) 求 R_0 的阻值。
- (2) 求电源电压。
- (3) 当只闭合开关 S 、 S_2 时,通过 R_0 的电流为 $0.4 A$,求此时滑动变阻器接入电路的阻值。
- (4) 求当同时闭合开关 S 、 S_1 、 S_2 ,滑动变阻器的滑片 P 移到最左端时,通过灯 L 与电阻 R_0 的电流。

实验部分

四、实验与探究题(共 28 分,每小题各 7 分)

23. 以下是小明同学做“伏安法测电阻”时的实验报告(摘要)。请你将其报告补充完整。

【实验目的】测量未知阻值 R_x 的电阻。

【实验原理】

【实验器材】待测电阻 R_x 、电源、开关、_____、_____、_____、导线。


【实验数据】请将表格补充完整。

实验次数	电阻两端的电压 U/V	通过电阻的电流 I/A	电阻 R_x/Ω	电阻的平均值 R_x/Ω
1	1.0	0.1	10.0	
2	1.8	0.16	11.3	
3	2.8	0.24	11.7	

【交流评估】分析实验数据可知,导体的电阻与_____有关。


【拓展】小明设计了如图所示的电路图,用一个电流表和一个定值电阻 R_0 测未知电阻 R_x 的阻值,他进行如下实验操作:

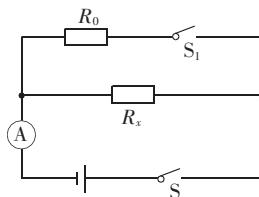- ①闭合S、 S_1 ,此时电流表的示数为 I ;
- ②闭合S、断开 S_1 ,此时电流表的示数为 I_1 ;
- ③未知电阻 R_x 的阻值: $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(用 R_0 、 I 、 I_1 表示)



24. 小明同学做“探究并联电路中电流的规律”实验。

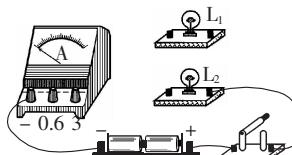
- (1)请用笔画线代替导线将如图所示的电路图连接完整(要求:电流表测干路电流,连线不能交叉)。



- (2)连接电路过程中,开关必须_____。
- (3)请在虚线框内设计实验数据记录表格。


实验次数	通过灯泡L ₁ 的电流I ₁ /A		通过灯泡L ₂ 的电流I ₂ /A		干路总电流I/A	
	1	2	1	2	1	2
1						
2						
3						

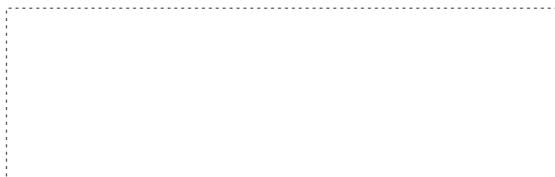- (4)小明利用原有的实验器材,添加一个开关,又设计了一个电路。利用这个电路,不用更换电流表的位置,就可直接测出通过灯L₁、灯L₂、干路的电流,同样可得出三处电流的关系。请在虚线框中画出电路图。



25. 小鹏探究“通过导体的电流与导体两端电压的关系”,其中R为定值电阻。

- (1)请用笔画线代替导线,将图中的电路连接完整(要求导线不交叉)。

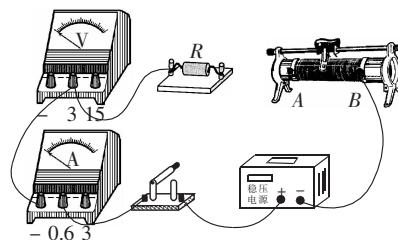

- (2)连接好电路,实验前滑动变阻器的滑片应位于_____ (选填“A”或“B”)端;其目的是使滑动变阻器具有_____的作用。在本次实验中滑动变阻器还起到了_____的作用。

- (3)电路连接正确后,闭合开关,发现电压表有示数但电流表无示数,此时出现的故障可能是_____。


- (4)排除故障后,小鹏继续实验,记录如下表实验数据。

$R=5\Omega$			
电阻两端的电压 U/V	1.0	1.5	2.0
通过电阻的电流 I/A	0.2	0.3	0.4

分析实验数据可得出结论，在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成_____。

26. 小明做“探究电流与电阻关系”的实验。

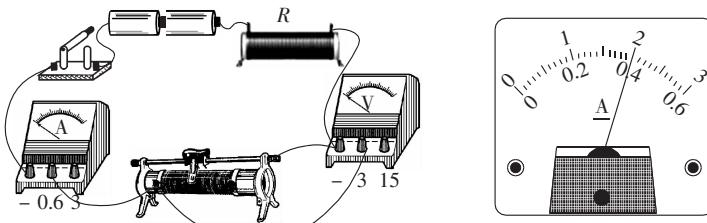(1) 小明连接了下面的电路，其中有一条导线连接有误，请在连接错误的导线上打“×”并画出正确连线。



(2) 排除故障后，小明将 5Ω 的定值电阻连入电路，将滑动变阻器的滑片移动到_____ (选填“最左”或“最右”) 端，再闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为 2 V，此时电流表的示数如图乙所示，示数为_____ A。

(3) 接下来断开开关，取下 5Ω 的定值电阻，接着把 R 换为 10Ω 的电阻接入电路，闭合开关，应向_____ (选填“左”或“右”) 端移动滑片，直至电压表示数为_____ V 时，读出电流表的示数。接着把 R 换为 20Ω 的电阻接入电路，重复实验，实验数据记录如下。

实验次数	1	2	3
电阻 R/Ω	5	10	20
电流 I/A		0.2	0.1

(4) 由数据可知：当导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成_____。

(5) 小亮在做这个实验时，采用电压为 6 V 的电源，定值电阻的阻值与小明的实验相同，且保持电阻两端的电压与小明实验时相同，小亮为完成整个实验，应该选取滑动变阻器_____ (选填字母)。

- A. “ 50Ω 1.0 A” B. “ 30Ω 1.0 A” C. “ 20Ω 1.0 A”

SK 试卷评价表

纠错反馈	S型错误(技能型错误)		K型错误(知识型错误)	
	错误类型	题号	错误内容	题号
诊断反思				



技能型错误：试题涉及课本知识的记忆、理解、应用，没有问题。如审题错误：未能看懂题干要求，偏离答题轨道。

知识型错误：试题涉及课本知识的记忆、理解、应用，有问题。