

2021年五行卷(-)

姓名: _____

14. 如图 8 所示为一款新型可视钓鱼设备,组件包括水下摄像头、显示器、鱼竿、鱼轮、高强度钓鱼线和电源盒等。钓鱼时主要是通过水下摄像头的实时摄像,从而使钓手可以在显示器上清楚地看到水下鱼群的活动情况,提高钓鱼成果。下列关于可视钓鱼竿的说法正确的是 ()

- A. 摄像头的镜头对光线有发散作用
- B. 钓起鱼时,鱼竿相当于一个费力杠杆
- C. 摄像头的镜头可以用来矫正远视眼
- D. 鱼通过摄像头成正立、缩小的实像



图 8

三、计算题(本大题共 3 小题,第 15 小题 7 分,第 16 小题 7 分,第 17 小题 8 分,共 22 分)

15. 【地方特色】江西省南昌市的八一公园是游客观光的好地方,为了减少环境污染,公园里湖上的游船采用电力驱动,如图 9 为一艘停在湖面上的电动游船。这种游船满载时,船和人的总质量为 280 kg,(g 取 10 N/kg ,水的密度为 $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)。求:

- (1) 该游船满载时,外船底最深处距离水面 0.5 m ,该处所受水的压强;
- (2) 该游船满载时,游船排开水的体积;
- (3) 该游船满载时,在平静的湖面上以 1.5 m/s 的速度匀速行驶,此时游船所受水的阻力为 400 N ,驱动电机的工作电压为 60 V ,且消耗的电能有 80% 用来克服水的阻力做功,求此时驱动电机的工作电流。



图 9

- 如图 10 所示,电源电压保持 9 V 不变,灯泡 L 标有“ $6 \text{ V } 3 \text{ W}$ ”的字样,电阻 $R_1 = 20 \Omega$,滑动变阻器的最大阻值为 48Ω ,电流表的量程为 $0 \sim 0.6 \text{ A}$,电压表的量程为 $0 \sim 15 \text{ V}$ (不考虑温度对灯丝电阻的影响)。求:

- (1) 灯泡正常发光时的电阻;
- (2) 闭合 S_1 、断开 S_2 ,当电流表的示数为 0.25 A 时,此时滑动变阻器接入电路中的阻值;
- (3) 只闭合 S_2 ,为了保证电路的安全,求滑动变阻器接入电路的阻值范围。

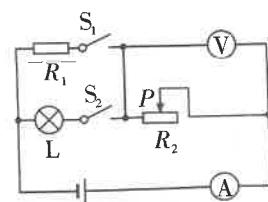


图 10

17. 【2021 强预测】某电器厂长设计了一种具有高、中、低温三挡的家用电火锅，简化后的电路图如图 11 所示，其中 R_1 、 R_2 为电热丝，阻值不变。下表为其铭牌，其中高温挡的额定功率已模糊不清。

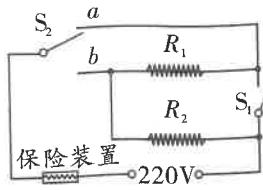


图 11

额定电压	220 V		
	低温挡	中温挡	高温挡
额定功率	220 W	440 W	

(1) 求电阻 R_2 的阻值；

(2) 在标准大气压下，使用中温挡将 1.5 L 初温为 45 °C 的水烧开，若电火锅中温挡的加热效率为 75%，求烧开这些水需要的时间。

(3) 求高温挡的额定功率。

19. 测量小灯泡电阻的实验。

【实验器材】4 节干电池串联，一个标有“2.5 V”、电阻大约为 10 Ω 的小灯泡，滑动变阻器的规格为“20 Ω 2 A”，导线等。

【设计实验与进行实验】连接的电路如图 13 甲所示。

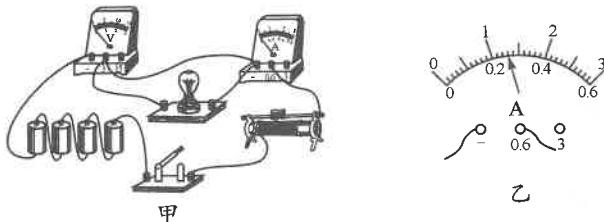


图 13

(1) 闭合开关前，老师检查发现小明同学连接的电路中有一根导线连接错误，请你在错误的连线上画“×”，并只移动一根导线，用笔画线代替导线将电路连接正确；同时也发现记录实验数据的表格设计不合理，不合理之处是：

【分析与讨论】

(2) 电路连接正确后，小明连续进行了 4 次测量，并把测量的数据和观察到的现象填写在表格里，其中第 3 次测量时，电流表的示数如图 13 乙所示，则小灯泡正常发光时的电阻为 _____ Ω（结果保留一位小数）；从表格中的数据可知，灯丝的电阻随灯泡两端电压的增加而 _____（选填“增大”或“减小”）。

次数	电压表示数 U/V	电流表示数 I/A	电阻 R/Ω	平均电阻 R/Ω	灯泡亮度		
1	1.50	0.18			发光微弱		
2	2.00	0.23			较暗		
3	2.50	0.27			正常发光		
4	3.00				很亮		

(3) 小明完成实验后，将数据交给老师，老师发现小明的数据有造假的。请你指出小明造假的数据是哪一次或哪几次的数据 _____，理由：_____。

(4) 根据上述数据可以求得：小灯泡的额定功率为 _____ W。