

13. 【优质原创】光刻机是芯片制造的核心设备之一,其工作原理如图 10 所示.下列说法正确的是 ( )
- (单选) A. 缩图透镜是凸透镜,晶圆相当于光屏      B. 掩膜在晶圆上的像是正立、缩小的虚像  
 C. 要想晶圆上的像变小,需将掩膜和晶圆向上移动      D. 将掩膜和晶圆向下移动相同距离,晶圆上还能成清晰的像



图 10

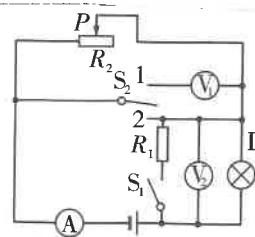


图 11

14. 如图 11 所示,电源电压保持不变, $R_1$  是定值电阻, $R_2$  是滑动变阻器, $S_2$  为单刀双掷开关,假设灯泡 L 的电阻不变,下列说法正确的是 ( )
- A.  $S_1$  断开, $S_2$  掷到 1, 滑片 P 向左移动, 电流表 A 示数变大  
 B.  $S_1$  断开, $S_2$  掷到 1, 滑片 P 向右移动, 电压表  $V_1$  和  $V_2$  示数之和变大  
 C.  $S_2$  掷到 2, $S_1$  由闭合到断开, 电压表  $V_2$  与电流表 A 示数之比变小  
 D.  $S_2$  掷到 2, $S_1$  由闭合到断开, 电流表 A 示数变小, 灯泡 L 亮度不变

16. 在如图 13 所示的电路中,电源电压为 18 V 保持不变,定值电阻  $R_1$  的阻值为  $10 \Omega$ . 滑动变阻器标有“ $20 \Omega$  2 A”字样,电压表表盘如图 13(a)所示. 闭合开关 S, 电流表 A 的示数如图 13(b)所示.

- (1) 求电阻  $R_1$  两端的电压  $U_1$ ;  
 (2) 求此时滑动变阻器  $R_2$  接入电路的阻值;  
 (3) 移动变阻器滑片 P 可以使电压表示数的变化量  $\Delta U_2$  最大,求最大变化量  $\Delta U_{2\text{最大}}$ .

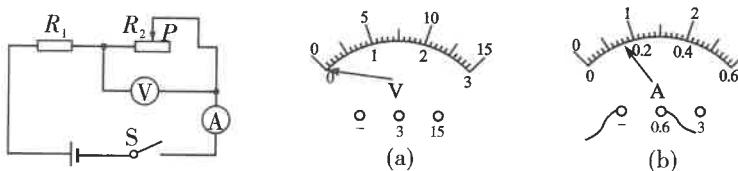


图 13

17. 小明家新买的电热饮水机如图 14 甲所示,有加热和保温两种功能. 小明从说明书中看到的电路原理图如图 14 乙所示 ( $R_1$  和  $R_2$  为发热电阻), 下表为它的铭牌数据.

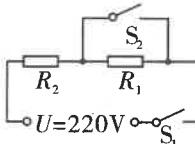


图 14

水桶容量	20 L
热水箱容量	1 L
额定电压	220 V
加热功率	400 W
保温功率	44 W

- (1) 当  $S_1$  闭合,  $S_2$  断开时, 电热饮水机处于加热状态还是保温状态? 此时电路中的电流是多大?
- (2) 饮水机正常工作时, 将热水箱中的水从  $20^{\circ}\text{C}$  加热到  $100^{\circ}\text{C}$ , 水吸收的热量是多少? [水的比热容为  $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ]
- (3) 电热饮水机正常工作时的加热效率为  $80\%$ . 求: 将热水箱中的水从  $20^{\circ}\text{C}$  加热到  $100^{\circ}\text{C}$  所用的时间为多少秒?

#### 19. “探究杠杆平衡条件”的实验.

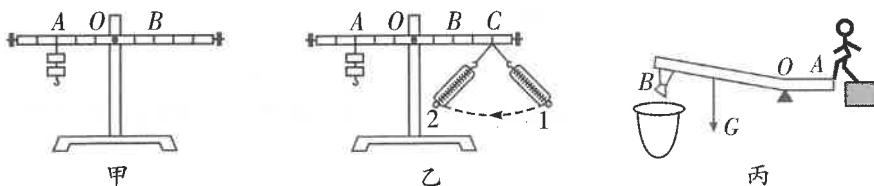


图 18

#### 【设计实验】

- (1) 实验中以杠杆的中点为支点的目的是\_\_\_\_\_; 实验前, 调节杠杆在水平位置平衡的主要目的是\_\_\_\_\_.

#### 【进行实验收集数据】

- (2) 杠杆平衡后, 小英同学在如图 18 甲所示的  $A$  位置挂上两个钩码, 可在  $B$  位置挂上\_\_\_\_\_个钩码, 使杠杆在水平位置平衡.

- (3) 取下  $B$  位置的钩码, 改用弹簧测力计拉杠杆的  $C$  点, 当弹簧测力计由位置 1 转至位置 2 的过程中, 杠杆在水平位置始终保持平衡(如图 18 乙所示), 则测力计示数的变化情况为:\_\_\_\_\_.

- (4) 在探究过程中, 我们需要测量和记录动力、动力臂、阻力以及阻力臂四个物理量, 在进行多次实验的过程中, 我们\_\_\_\_\_ (选填“可以”或“不可以”) 同时改变多个量, 进行探究实验.

#### 【拓展应用】

- (5) 在农村老家她发现一种叫“舂米对”的传统简单机械, 它的实质是一种杠杆, 其示意图如图 18 丙所示. 使用这个装置时, 人在  $A$  端用力把它踩下后立即松开脚,  $B$  端就会立即下落, 打在石臼内的谷物上, 从而把谷物打碎. 用力将它踩下去的过程中, 动力是脚踩的力, 此时它是一个\_\_\_\_\_ 杠杆; 当脚松开到打在石臼内的谷物时, 杆的重力是\_\_\_\_\_ (选填“动力”或“阻力”).